

Microprocesadores

Apuntes de clase

Javier Rodrigo López ¹

8 de febrero de 2021



¹Correo electrónico: javiolonchelo@gmail.com



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Introducción

Imagen de la portada: *Dante y Virgilio en el infierno*, por William-Adolphe Bouguereau.

Contenidos

5 Temas

- Tema 0. Presentación (S1)
- Tema 1. Memorias semiconductoras (S1-S2 + S5)
- Tema 2. Microprocesadores (S2-S4)
- Tema 3. Micro (S6-S8)
- Resolución de problemas (S5, S15-S16)

Laboratorio - Aula D8211

Calendario

Profesorado Manuel César Rdoríguez Lacruz (coordinador) - Temas 0 a 3 Miguel Chavarrías Lapastora - Tema 4

Recursos

- The definitive guide to the ARM Cortex-M0 and Cortex-M0+ processors. Newnes
- Fast and effective embedded systems design. Applying the ARM mbed. Newnes.
- Embedded C Coding Standard. Barrgroup. **IMPORTANTE, TODO EL CÓDIGO TIENE QUE TENER ESTE ESTILO**

Excepto que las llaves de apertura van al final de la línea y la anchura de las indentaciones es de 2 espacios, en lugar de 4 como marca el libro.

Evaluación

Laboratorio (asistencia obligatoria)

$$L = 0.05P_1 + 0.125P_2 + 0.125P_3 + 0.2P_4 + 0.2L_1 + 0.3L_2(*)$$

Hay varias modalidades de examen de laboratorio. Si se aprueba el laboratorio, solo se realiza el examen de teoría.

Teoría

Calificación final Hay que sacar como mínimo un 4.5 en teoría y laboratorio para poder hacer media.

Requisitos

- Hay que saber manejar MUY BIEN el hexadecimal y el binario natural.
- Hay que saber hacer divisores resistivos y circuitos de polarización de diodos y transistores (bipolares y FET)

- Comprender los subsistemas combinacionales y secuenciales (incluyendo autómatas) y aplicar sus técnicas de análisis y síntesis.
- Codificar programas en lenguaje C/C++
- Aplicar las herramientas de *debugging* y demás

Asistencia obligatoria.

Materiales para el laboratorio

- Una o dos *protoboards*.
- Una placa STM Nucleo-l432kc. Hay que desoldar un par de jumpers. Buscar en la foto.
- Un modelo concreto de sensor ultrasónico.
- Cable de pares 1 metro (evitar los cables Dupont).
- 3 LED
- 3 micropulsadores
- 2 displays de 7 segmentos
- 1 LDR
- Para el resto de los componentes, mirar las listas de las prácticas, en Moodle.

Lista de tareas

1. Ir instalando los programas para las prácticas.
2. Descargar libros de bibliografía.
3. Comprar material.

Índice general

Introducción	2
1. Memorias semiconductoras	7
1.1. Bancos de registros	7
1.1.1. Estructura	7
1.1.2. Chip select	7
1.1.3. Doble puerto	7
1.1.4. Bus bidireccional	7
1.1.5. Output enable	7
1.1.6. Capacidad y organización	7
1.1.7. Símbolo	8
1.1.8. Cronograma de funcionamiento	8
1.2. Memorias semiconductoras	8
1.2.1. Características	8
1.2.2. Clasificación de los sistemas de almacenamiento	8
1.2.3. Parámetros	9
1.2.4. Cronogramas de funcionamiento	9
1.2.5. Mapas de memoria	9
1.3. Mapas de memoria	9
2. Microprocesadores	11
2.1. Concepto de algoritmo	11
2.2. Sistemas secuenciales con memoria. Definición de microprocesador	11
2.3. Elementos internos de un microprocesador	11
2.4. Arquitectura de tres buses	11
2.5. Ejemplos de codificación de instrucciones	11
2.6. Evolución de los microprocesadores	11
2.7. Modelos de programación y set de instrucciones	11
2.8. Pila	11
2.9. Característica de las arquitecturas	11
2.10. Entorno de programación para sistemas empujados	11
3. Procesador ARM Cortex-M0	13
3.1. Historia de ARM	13
3.2. Arquitectura ARM Cortex-M0	13
3.2.1. Características principales de la arquitectura	13
3.2.2. Organización de memoria	13
3.2.3. Modelo de programación	13
3.2.4. Set de instrucciones	13
3.2.5. Reset del procesador	13
3.2.6. Tamaños de datos	13
3.3. Microcontroladores basados en arquitecturas ARM Cortex-M	13
3.3.1. NXP LPC1768	13
3.3.2. STM ST32L432KC	13
4. Técnicas de I/O e interrupciones	15
4.1. Entrada/Salida	16
4.2. GPIO	16
4.3. Interrupciones	16
4.3.1. Polling e interrupciones	16
4.3.2. Esquemas hardware para la gestión de interrupciones	16
4.3.3. Esquemas hardware para la gestión de interrupciones	16

4.3.4. Conceptos de enmascaramiento, vector, prioridad, latencia, anidamiento y excepción	16
4.3.5. Sleep	16
4.3.6. Particularización para la arquitectura Cortex-M0	16
4.4. Temporizadores	16
4.5. PWM	16
4.6. ADC y DAC	16
4.7. Sistemas controlados por eventos	16
4.7.1. Concepto de sistema reactivo y de evento	16
4.7.2. Máquinas de estados finitos controladas por eventos	16
4.8. Comunicaciones serie asíncronas	16
4.8.1. Concepto	16
4.8.2. Parámetros y variantes	16
4.8.3. Interfaz físico	16
4.8.4. UART y transceiver	16
4.8.5. Programación	16
5. Laboratorio	17
5.1. Lenguaje de ensamble	17
5.2. Entrada/Salida	17
5.3. Temporizadores e interrupciones	17
5.4. Diseño de aplicación de mediana complejidad	17

Capítulo 1

Memorias semiconductoras

1.1 Bancos de registros

Un **registro** es un circuito secuencial paralelo-paralelo que permite almacenar un dato de varios bits.

Un **banco de registros** es una colección de registros. Se usan para almacenar varios datos de varios bits.

Al hablar de registros, es normal denominarlos **direcciones**. Entonces, en un banco de registros de 8 registros, cuando se quiera escribir un dato en el quinto registro se dirá que se quiere acceder a la dirección 5.

1.1.1. Estructura

Vamos a ver la estructura con un ejemplo. Un registro de cuatro datos de 8 bits usando registros de 8 bits. Una salida de 8 bits. Por lo tanto, necesitaremos un multiplexor de 4 a 1 con su correspondiente entrada de selección **A_RD** (dirección de lectura). Además, se necesita una entrada de habilitación **A_WR** (dirección de escritura) que, usando un decodificador, permitirá la habilitación de los registros, teniendo este mismo otra entrada de habilitación denominada **WRn** (escritura, a nivel bajo).

1.1.2. Chip select

Chip Select (**CSn**, a nivel bajo) es un enable del banco de registros. Se añade una puerta AND con entradas **CSn** y **WRn**, la salida será **WEn**, que es la entrada de habilitación del decodificador.

1.1.3. Doble puerto

El **doble puerto** de lectura consiste en añadir otra salida, con su correspondiente multiplexor y entrada de selección de registro de lectura.

1.1.4. Bus bidireccional

El bus bidireccional es un único bus que hace las funciones de bus de entrada y bus de salida. Se necesita el **buffer de tres estados** (falta describir este componente).

1.1.5. Output enable

El output enable (**OEn**) es una entrada que proporciona permiso para obtener la lectura por el bus de datos.

1.1.6. Capacidad y organización

En esta asignatura, los datos van a ser denominados **palabras**.

- $n \equiv$ número de registros
- $p \equiv$ anchura del bus de direcciones ($n = 2^p$)
- $q \equiv$ tamaño en bits de cada palabra
- Organización: $n \times q$. Ejemplo: 32x64

- Capacidad: $n \cdot q$. Ejemplo: $32 \cdot 64 = 2048$ palabras

1.1.7. Símbolo

1.1.8. Cronograma de funcionamiento

FALTA AÑADIR IMÁGENES

1.2 Memorias semiconductoras

Son registros con algunas diferencias.

- No emplean flip-flops para almacenar la información. Permiten almacenar mucha más información que los bancos de registros.
- Muchas veces son asíncronas, careciendo de reloj y de puerto de inicialización síncrona.

Sin embargo, comparten bastantes características:

- Los conceptos de organización y capacidad son idénticos.
- Existen variantes con buses separados, doble puerto...

Pasos a seguir para escribir una palabra en la memoria

1. Poner la dirección a la que quieres acceder.
2. Poner el dato que quieres escribir.
3. Habilitar la memoria.
4. Decirle que NO vas a leer. Esto es obligatorio.
5. Siempre tiene que haber un flanco de subida para escribir el dato, porque las memorias son asíncronas. La escritura sucede durante el flanco.

1.2.1. Características

Permanencia

Una vez haya sido almacenada la información, su contenido no se puede alterar (solo lectura/permanentes vs. lectura/escritura)

Volatilidad

Si una memoria es volátil, la información se pierde al retirar la alimentación.

Acceso

El tiempo de acceso a los datos es puede ser dependiente o independiente en la memoria o no. Son las memorias de acceso aleatorio y de acceso secuencial, respectivamente.

Dinámicas o estáticas

La información puede perderse al poco tiempo de ser almacenada y necesitas un refresco (*refresh*), o no. Son las memorias dinámicas y las memorias estáticas, respectivamente.

1.2.2. Clasificación de los sistemas de almacenamiento

- Magnéticos
 - Cintas
 - Discos
 - Núcleos de ferrita

- Ópticos
 - CD
 - DVD

 - Memorias semiconductoras
 - Acceso secuencial
 - Registros de desplazamiento
 - CCD (*Charge Coupled Devices*)
 - Pilas LIFO (Last-In / First-Out) y FIFO (First-In / First-Out)

 - Acceso aleatorio
 - Lectura y escritura
 - ◊ SRAM
 - ◊ DRAM
 - ◊ Flash

 - Solo lectura
 - ◊ ROM
 - ◊ PROM
 - ◊ EPROM
 - ◊ E2PROM
- M: Memoria / O: *Read Only* / P: Programable / E(2): Erasable / E(1): Electrically

CAMBIAR ESTA LISTA POR UN ESQUEMA

1.2.3. Parámetros

1.2.4. Cronogramas de funcionamiento

1.2.5. Mapas de memoria

1.3 Mapas de memoria

Javier Rodrigo López

Capítulo 2

Microprocesadores

2.1 Concepto de algoritmo

2.2 Sistemas secuenciales con memoria. Definición de microprocesador

2.3 Elementos internos de un microprocesador

2.4 Arquitectura de tres buses

2.5 Ejemplos de codificación de instrucciones

2.6 Evolución de los microprocesadores

2.7 Modelos de programación y set de instrucciones

2.8 Pila

2.9 Característica de las arquitecturas

2.10 Entorno de programación para sistemas empujados

Javier Rodrigo López

Capítulo 3

Procesador ARM Cortex-M0

3.1 Historia de ARM

3.2 Arquitectura ARM Cortex-M0

- 3.2.1. Características principales de la arquitectura
- 3.2.2. Organización de memoria
- 3.2.3. Modelo de programación
- 3.2.4. Set de instrucciones
- 3.2.5. Reset del procesador
- 3.2.6. Tamaños de datos

3.3 Microcontroladores basados en arquitecturas ARM Cortex-M

- 3.3.1. NXP LPC1768
- 3.3.2. STM ST32L432KC

Javier Rodrigo López

Capítulo 4

Técnicas de I/O e interrupciones

4.1 Entrada/Salida

4.2 GPIO

4.3 Interrupciones

4.3.1. Polling e interrupciones

4.3.2. Esquemas hardware para la gestión de interrupciones

4.3.3. Esquemas hardware para la gestión de interrupciones

4.3.4. Conceptos de enmascaramiento, vector, prioridad, latencia, anidamiento y excepción

4.3.5. Sleep

4.3.6. Particularización para la arquitectura Cortex-M0

4.4 Temporizadores

4.5 PWM

4.6 ADC y DAC

4.7 Sistemas controlados por eventos

4.7.1. Concepto de sistema reactivo y de evento

4.7.2. Máquinas de estados finitos controladas por eventos

Eventos y mensajes

Estados y variables extendidas, guardas

Codificación en C

Ejemplo de aplicación completa

4.8 Comunicaciones serie asíncronas

4.8.1. Concepto

4.8.2. Parámetros y variantes

4.8.3. Interfaz físico

4.8.4. UART y transceiver

4.8.5. Programación

Capítulo 5

Laboratorio

5.1 Lenguaje de ensamble

5.2 Entrada/Salida

5.3 Temporizadores e interrupciones

5.4 Diseño de aplicación de mediana complejidad
